

# FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM

## Fyzikální praktikum 1

**Zpracoval:** Lukáš Lejdar

**Naměřeno:** 5. března 2024

**Obor:** F

**Skupina:** Út 16:00

**Testováno:**

### Úloha č. 2: Měření odporu rezistoru

$$T = 24,1 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$p = 101,35 \text{ kPa}$$

$$\varphi = 26,6 \text{ \%}$$

## 1. Úvod

1. Máme za úkol nepřímo změřit odpor dvou rezistorů pomocí ampermetru a voltmetru, použitím vztahu


$$R = \frac{U_R}{I_R}, \quad (1)$$

kde  $U_R$  je napětí a  $I_R$  proud, který odporem protéká.


2. Druhou částí úlohy je změřit voltamperovou charakteristiku žárovky.

## 2. Postup měření

K měření napětí je zapotřebí voltmetr zapojený paralelně k odporu, zatímco měření ampermetrem vyžaduje seriové zapojení. Máme tedy 2 možnosti navržení obvodu, tak abychom obě veličny měřili zároveň

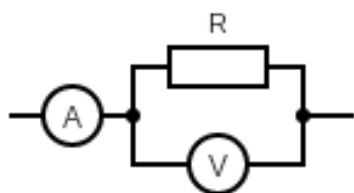

Obrázek 1: Schéma zapojení metodou A

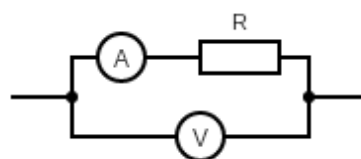

Obrázek 2: Schéma zapojení metodou B

Ampermetr ale v zapojení A neměří proud přímo, měří proud i na Voltmetru  $I_A = I_V + I_R$ . Obdobně u metody B,  $U_V = U_A + U_R$ . Dosazením do vzorečků dostáváme,

$$\text{Metodou A} \quad R = \frac{U_R}{I_R} = \frac{U_V}{I_A - \frac{U_V}{R_V}} \quad (2)$$

$$\text{Metodou B} \quad R = \frac{U_V}{I_R} = \frac{U_V - R_A I_A}{I_A} = \frac{U_V}{I_A} - R_A \quad (3)$$

Kterou metodu zvolit? Naším cílem je provést měření co nejpřesněji, tedy získat odchylku  $u(R)$  co nejmenší. Lze ukázat, že metoda A bude výhodnější pro odpory, které jsou relativně mnohem menší než odpor Voltmetru,  $R \ll R_V$ , zatímco metoda B bude výhodnější pokud odpor Ampermetru, je mnohem menší, než měřený odpor  $R_A \ll R$ . V úloze měříme 2 různé odpory oběma způsoby a nakonec porovnáme výsledky.

K měření jsme použili tyto přístroje

- stolní Multimetr U3402A - pro měření proudu ( $R_A = \frac{150}{12} \Omega$ )
- ruční multimer ESCORT - pro měření napětí ( $R_V = 10 M\Omega$ )

### 3. Výsledky měření


#### 3.1. Měření odporů

Naměřené hodnoty oběma metodami jsou spolu s aritmetickým průměrem a nejistotou uvedeny v tabulce 1.

	Metoda A		Metoda B	
Odpor	$R_1$	$R_2$	$R_1$	$R_2$
$I_A$ [mA]	$30.36 \pm 2$	$0.017 \pm 2$	$54.74 \pm 3$	$0.016 \pm 2$
$U_V$ [V]	$3.000 \pm 5$	$16.00 \pm 2$	$6.000 \pm 8$	$16.16 \pm 2$
Vztah (1)	$98.9 \pm 0.2 [\Omega]$	$0.9 \pm 0.1 [M\Omega]$	$109.6 \pm 0.2 [\Omega]$	$1.0 \pm 0.1 [M\Omega]$
Vztah (2) a 3	$98.8 \pm 0.2 [\Omega]$	$1.0 \pm 0.1 [M\Omega]$	$97.1 \pm 0.2 [\Omega]$	$1.0 \pm 0.1 [M\Omega]$

Tabulka 1: Naměřené hodnoty

#### 3.2. Měření voltamperové charakteristiky žárovky

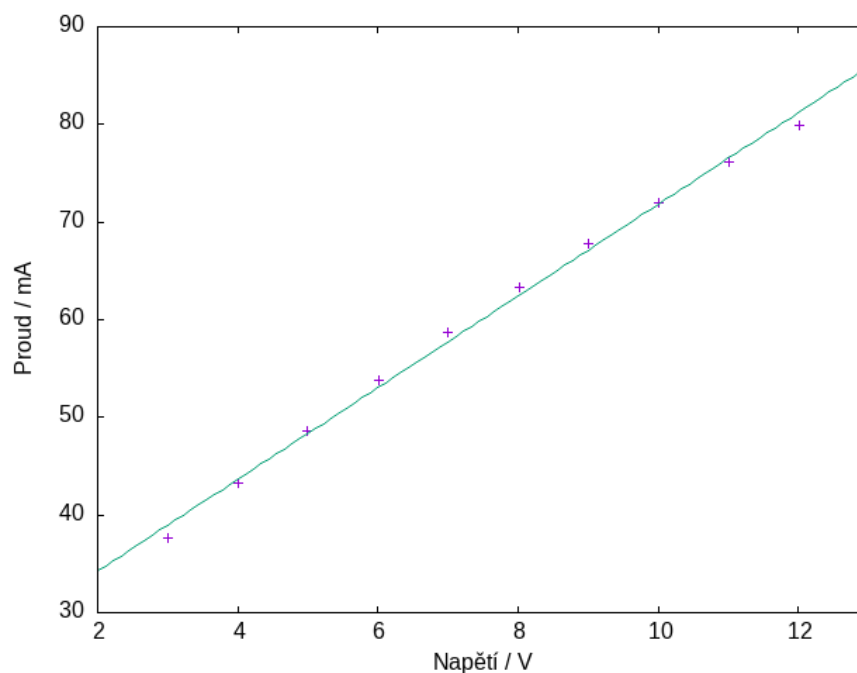

Obrázek 3: graf voltamperové charakteristiky žárovky

## 4. Závěr

Z tabulky 1 je vidět, že použití metody A je pro menší odpory opravud vhodnější, zatímco metoda B je lepší pro ty větší. Bez velké ztráty přesnosti bychom mohli výpočet provést přímo z Ohmova zákona. Voltamperova charakteristika žárovky nasvědčuje malou nelinearitu, ale myslím že efekt by byl zřetelnější pro větší rozsah měření napětí.

## Reference

- [1] Bochníček a kol. *Fyzikální praktikum 1, návody k ulohám*. Brno 2024.  
Dostupné z [https://monoceros.physics.muni.cz/kof/vyuka/fp1\\_skripta.pdf](https://monoceros.physics.muni.cz/kof/vyuka/fp1_skripta.pdf).
- [2] Hustota pevných látek. Dostupné z <http://www.converter.cz/tabulky/hustota-pevne.htm>.